
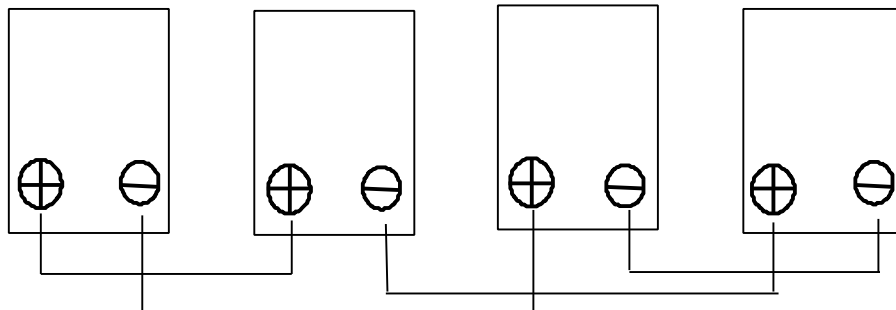



你画的图

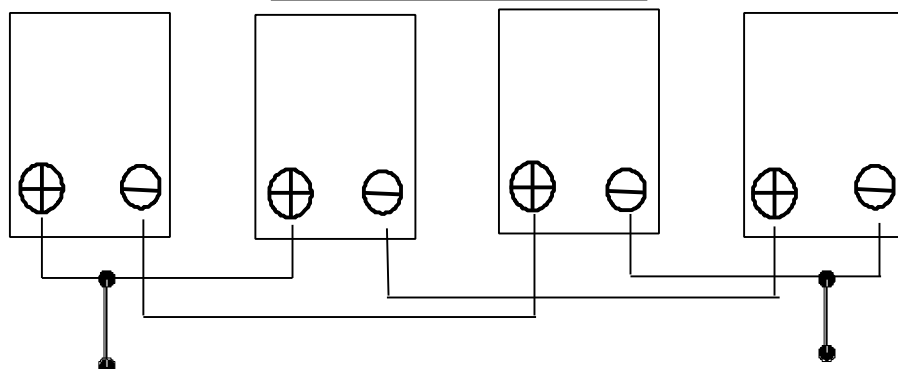

画成这样，会容易看懂



先画原理图

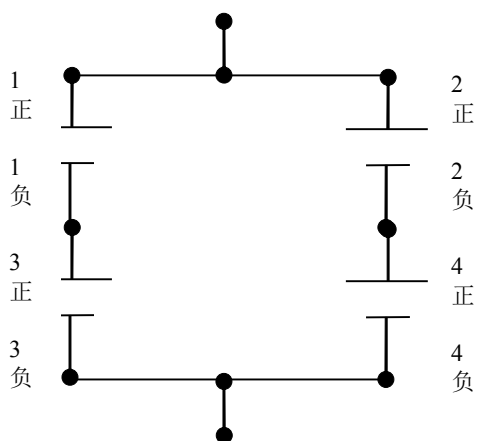

按 1 正接 2 正，1 负接 3 负；.....画接线图

按原理图逻辑，画接线图

